



ARDUINO

IMPARIAMO LA LOGICA

PROF. NACLERIO PASQUALE

```
Interruttore_con_stato §
1 int pinLed = 12; //pin per il led
2 int pinSwitch = 11; //pin per l'interruttore
3 bool lettura; //creo un contenitore dove mettere la lettura del pulsante
4 bool stato = LOW; //imposto uno stato a basso;
5
6 void setup() {
7   pinMode(pinLed, OUTPUT); //settiamo il pin del led a ingresso
8   pinMode(pinSwitch, INPUT); //settiamo il pin dell'interruttore a uscita
9 }
10
11 void loop() {
12   lettura = digitalRead(pinSwitch); //leggiamo il valore del pin 11 e salviamolo
13
14   if(lettura == HIGH){ //se la lettura è alta
15     stato = !stato; //cambia lo stato
16     delay(200); //aspetta qualche secondo
17   }
18
19   if(stato == HIGH){ //se lo stato è alta
20
21     digitalWrite(pinLed, HIGH); //accendi il led
22
23   }
24   else{ //altrimenti
25
26     digitalWrite(pinLed, LOW); //tieni spento il led
27
28   }
29 }
30 }
```

ANALIZZIAMO LE OPERAZIONI LOGICHE

- Nel nostro codice abbiamo usato delle operazioni logiche
- Abbiamo usato l'uguaglianza
- Abbiamo usato la negazione

```
13  
14  if(lettura == HIGH){           //se la lettura è alta  
15     stato = !stato;           //cambia lo stato  
16     delay(200);              //aspetta qualche secondo  
17 }  
18
```

OPERAZIONI LOGICHE


- Le operazioni logiche sono molto importanti nella programmazione
- Ci servono a prendere delle decisioni o a progettare delle decisioni
- Quando dobbiamo pensare a come si dovrebbe comportare un programma, dobbiamo progettare le scelte che questo programma deve fare.
- Esistono numerose operazioni logiche e sono tutte rappresentate con dei simboli ben precisi

PREMESSA

- Nella logica booleana esistono solo 2 stati possibili
- 1 | 0 HIGH | LOW ON | OFF
- Partendo da questo è possibile costruire un sistema logico e fare delle vere operazioni
- Prendiamo confidenza con quello che prende il nome di TABELLA DI VERITA'

TABELLA DI VERITA'

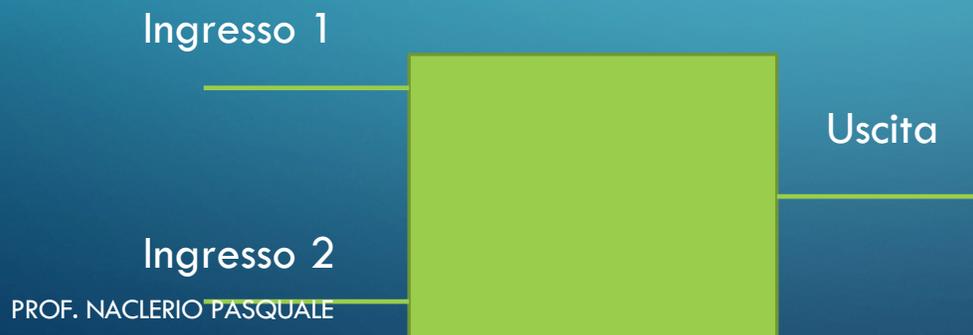
- La tabella di verità è una semplicissima tabella dove da un lato abbiamo tutti i possibili stati degli ingressi e dall'altra abbiamo tutte le possibili uscite
- Dobbiamo immaginare le operazioni booleane come delle vere e proprie scatole dove da una parte entrano gli ingressi e dall'altra abbiamo le uscite.



Ingresso 1	Ingresso 2	Uscita
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VOI AVETE GIÀ VISTO QUESTE COSE !

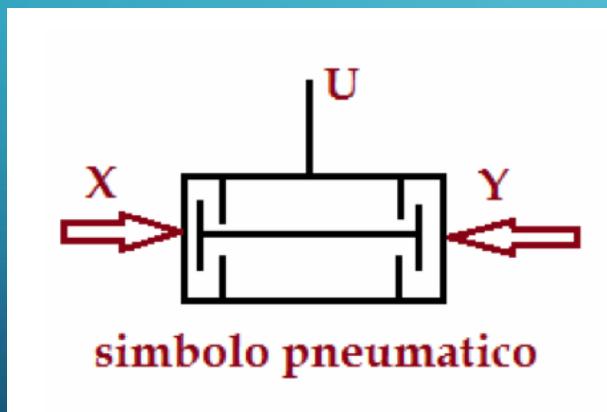- Nella pneumatica avete visto delle valvole che permettevano l'uscita dell'aria solo quando entrava aria solo dalle due porte.
- Posso avere ARIA = 1 NON ARIA = 0




X	Y	U
non aria	non aria	non aria
non aria	aria	non aria
aria	non aria	non aria
aria	aria	aria

Ingresso 1	Ingresso 2	Uscita
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

TUTTO QUESTO VALE ANCHE PER NOI

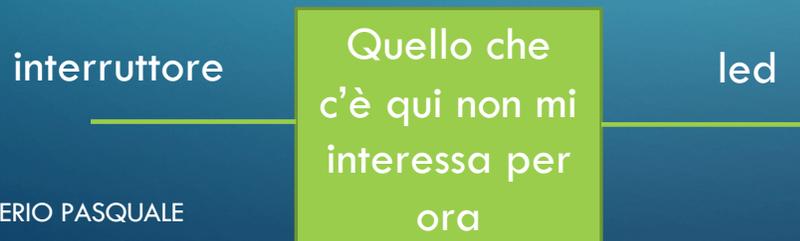
- Facciamo un esempio
- lo voglio che quando un interruttore è acceso = 1 allora voglio che il led sia spento = 0.
- Ovviamente vale anche il viceversa e quindi quando l'interruttore è spento = 0 il led sia acceso = 1



interruttore	led
0	1
1	0

PORTA NOT

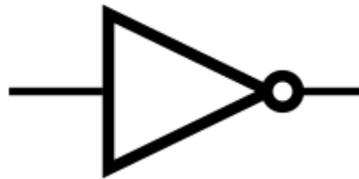- Quello che abbiamo appena fatto prende il nome di porta NOT e cioè è la negazione dell'ingresso.



INPUT	OUTPUT
A	Y
0	1
1	0

Nella programmazione
è fatta così

$$Y = !A$$

Noi l'abbiamo già usata

```
15 stato = !stato;
```

PORTA OR

- Il led rimane spento solo se entrambi gli interruttori sono spenti



INPUT		OUTPUT
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$Y = A \vee B$$

PORTA AND

- Il led si accende solo quando entrambi gli interruttori sono accesi




INPUT		OUTPUT
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A \ \&\& \ B$$

PORTA NOR

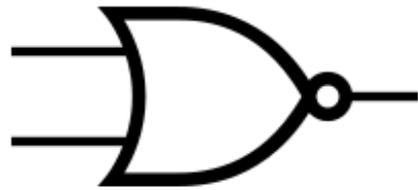- Il led si accende solo quando entrambi gli interruttori sono spenti
- Notare che è una negazione di una porta OR



INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$Y = \neg (A \vee B)$$

PORTA NAND

- Il led è sempre acceso e si spegne solo quando gli interruttori sono entrambi spenti
- È una negazione di una porta AND



INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = \neg (A \& B)$$

PORTA XOR

- Il led si accende solo quando SOLO un interruttore è acceso e l'altro è spento



INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = (A \ \&\& \ !B) \ || \ (!A \ \&\& \ B)$$

PORTA XNOR

- Il led si accende solo quando entrambi gli interruttori sono accesi o spenti





INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = \neg((A \ \&\& \ \neg B) \ || \ (\neg A \ \&\& \ B))$$

OVVIAMENTE ESISTONO ANCHE CON MOLTI PIÙ INGRESSI E MOLTE PIÙ USCITE

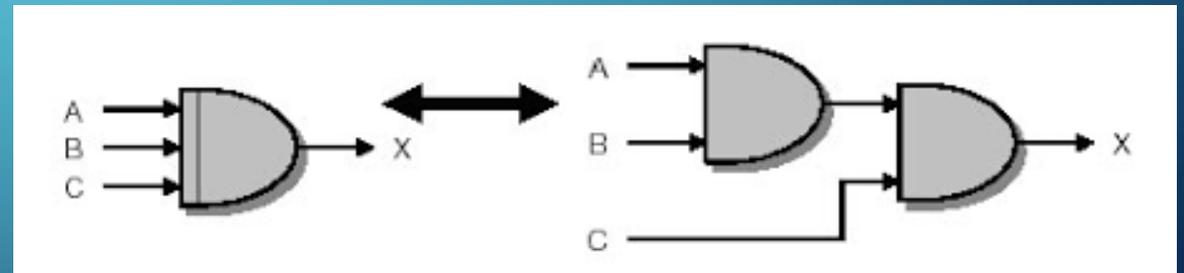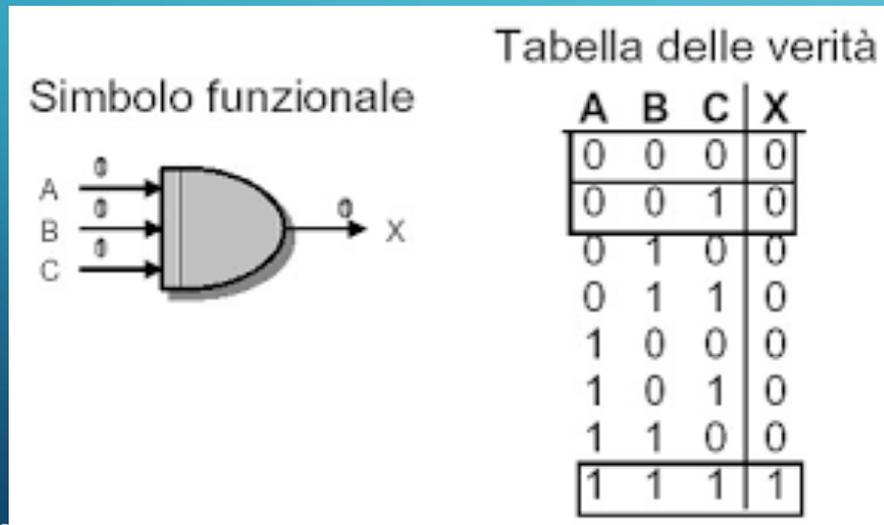- Ad esempio una porta AND a 3 ingressi ed un uscita
- Noi la possiamo realizzare con 2 porte and a cascata



$$X = (A \ \&\& \ B) \ \&\& \ C$$

LA LORO IMPORTANZA (ESEMPIO)

- Abbiamo costruito un sistema caldaie con un sensore di temperatura e sensore di pressione.
- La caldaia se arriva a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ raggiunge la sua massima temperatura che non deve superare. La pressione se troppo alta potrebbe far scoppiare. Quindi bisogna aprire la valvola di sfogo.
- Analizziamo i casi

CASI


- Temperatura BASSA con pressione BASSA allora valvola CHIUSA
- Temperatura BASSA con pressione ALTA allora valvola APERTA
- Temperatura ALTA con pressione BASSA allora valvola APERTA
- Temperatura ALTA con pressione ALTA allora valvola APERTA

- Temperatura 0 con pressione 0 allora valvola 0
- Temperatura 0 con pressione 1 allora valvola 1
- Temperatura 1 con pressione 0 allora valvola 1
- Temperatura 1 con pressione 1 allora valvola 1

T	P	V
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

MA È LA PORTA OR ECCO COME USARLA

T	P	V
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

```
34 if( temperatura || pressione){  
35     digitalWrite(valvola, HIGH);  
36 }  
37 else{  
38     digitalWrite(valvola, LOW);  
39 }
```